



1.

(آ) مشابه نظر آقای بهرامیان، 9 7 6 4 3 جواب مساله است و خداشاهده نمیدونم دقیقا با چه محاسباتی این جواب حاصل شده... نهایتا بتونم به کد سی بزنم که این جواب رو با چک کردن حالت بندی بده... بهر حال تاخیر حاصل از این تقسیم بندی را محاسبه میکنیم.

در ابتدا، سه بیت نخست و سه بیت دوم با یکدیگر جمع می‌شوند. اولین بیت کنترلی توسط مالتی پلکسر اول، پس از 6 نانوثانیه، از پایان جمع سه بیت اول، تولید می‌شود. در همین بازه زمانی، جمع سه بیت دوم نیز کامل شده است. پس در ادامه، پس از 9 نانوثانیه، بیت کنترلی بعدی تعیین می‌گردد. در این بازه، طی 8 نانوثانیه اول، جمع چهار بیت بعدی نیز انجام شده و در نتیجه، بیت کنترلی بعدی در نانوثانیه دوازدهم در دسترس قرار می‌گیرد. در طول این 12 نانوثانیه، جمع شش بیت بعدی نیز تکمیل شده و بیت کنترلی بعدی در نانوثانیه پانزدهم تولید می‌شود. در این مرحله، هفت بیت دیگر نیز جمع شده‌اند و بیت کنترلی بعدی در نانوثانیه هجدهم به دست می‌آید. در نهایت، طی این روند، جمع 9 بیت باقی‌مانده نیز انجام شده و خروجی نهایی در 21 نانوثانیه آماده می‌گردد.

(ب) در این عملیات میدانیم که حتما به تعداد بیت‌ها شیفت داریم. در حالتی که تمامی بیت‌ها صفر یا یک باشند، تنها به عملیات شیفت نیاز داریم که حداقل تاخیر امکان پذیر و همان 64 نانو ثانیه هست. مانند ورودی 32 بیتی 0 دادن. اما در حالتی که هیچ دو رقمی مشابه نباشند (تغییر مداوم بین صفر و یک)، اجرای عملیات جمع و تفریق در هر مرحله ضروری است. برای مکمل هم 1 تاخیر xor داریم که $22 = 21 + 1$. (حدس می‌زنم محاسباتش با $32 * 16 + 64$ هم هندل بشه) پس سر جمع به عنوان کران بالا 768 را داریم. مانند ورودی 0xAAAAAAAA

2. (آ)

2. (آ) در Carry-Skip Adder (CSKA)، بیت‌ها رو به بلوک‌هایی تقسیم می‌کنیم. در هر بلوک، جمع به صورت Ripple-Carry انجام می‌شود، اما به مکانیزم خاص برای skip کردن carry وجود دارد. ایده اینه که اگر تمام بیت‌های یک بلوک اجازه‌ی عبور carry رو بدن (یعنی propagate باشند، که با 1 بودن $pi = ai \oplus bi$ ها سنجیده میشود)، دیگر لازم نیست carry از طریق تک‌تک بیت‌ها منتقل شود. در این صورت، carry می‌تواند از کل بلوک بپرد (skip کنه) و مستقیماً به بلوک بعدی برود. یعنی بیت نقلی از ورودی مستقیماً به خروجی منتقل میشود.

(ب) در Ripple-Carry Adder، carry باید از بیت 0 تا بیت $n-1$ به ترتیب برود، و این باعث زمان زیاد می‌شود. در Carry-Skip اگر بیت‌های یک بلوک propagate باشند، carry فوری به بلوک بعدی منتقل می‌شوند. که این باعث کاهش تاخیر خوبی میشود اما اگر هیچ بلوکی propagate نباشد، هیچ فرقی با یک Ripple-Carry معمولی ندارد.

(ج) فرض کنید یک بلوک 3 بیتی داریم با بیت‌های A_0, A_1, A_2 و B_0, B_1, B_2

برای هر بیت i ، تعریف کنیم $pi = Ai \oplus Bi$. برای اینکه carry از ابتدا تا انتهای بلوک skip بشود، باید: $P = p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 = 1$ شود. پس P را به ورودی یک MUX میدهیم. اگر $P = 1$ باشه، یعنی تمام بیت‌ها propagate هستن، پس carry-in می‌تونه مستقیماً به carry-out بره. پس ورودی 1 مالتی پلکسر carry-in و ورودی 0 آن، carry تولید شده از Ripple-Carry داخل بلوک است. خروجی مالتی پلکسر نیز carry-out است.



(د) فرض کنید هر بلوک n بیتی باشد. در هر بیت، احتمال $propagate$ بودن (یعنی $p_i=1$) برابر با 0.5 هست (یکسان بودن یا نبود A_i و B_i) برای اینکه $carry$ از یک بلوک n بیتی $skip$ شود، باید: $P=p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_{n-1}=1$. پس احتمال اینکه $carry skip$ شود برابر است با: $P_{skip}=(0.5)^n$

3. (آ) ابتدا 011001×101000 را انجام می دهیم. پس:

$$M = 011001, Q = 101000, n = 6$$

Delay	عملیات	A	Q	LSB
0ns	load	000000	101000	0
8ns	ASR	000000	010100	0
8ns	ASR	000000	001010	0
8ns	ASR	000000	000101	0
(4+12)ns	Not + ADD = SUB	100111	000101	0
8ns	ASR	110011	100010	1
12ns	ADD	001100	100010	1
8ns	ASR	000110	010001	0
(4+12)ns	Not + ADD = SUB	101101	010001	0
8ns	ASR	110110	101000	1

حال جای دو عدد را برعکس میکنیم. پس:

$$M = 101000, Q = 011001, n = 6$$

Delay	عملیات	A	Q	LSB
0ns	load	000000	011001	0
(4+12)ns	Not + ADD = SUB	011000	011001	0
8ns	ASR	001100	001100	1
12ns	ADD	110100	001100	1
8ns	ASR	111010	000110	0
8ns	ASR	111101	000011	0
(4+12)ns	Not + ADD = SUB	010101	000011	0
8ns	ASR	001010	100001	1
8ns	ASR	000101	010000	1



12ns	ADD	101101	010000	1
8ns	ASR	110110	1010000	0

(ب) با جمع ستون تاخیر دو جدول بالا داریم:

$$Delay1 = 92 \text{ ns}$$

$$Delay2 = 104 \text{ ns}$$

در حالت اول، عملیات مکمل‌گیری تنها یک‌بار انجام می‌گیرد و نتیجه آن در یک ثبات ذخیره می‌شود تا در تکرارهای بعدی مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، در حالت دوم، مکمل‌گیری در هر بار اجرای ضرب تکرار می‌شود که دلیل افزایش تاخیر حالت دوم نسبت به اول است. این افزایش تأخیر قابل توجیه است، چراکه در ضرب عدد 011001 نسبت به 101000 ، تغییرات بیشتری بین سطوح منطقی صفر و یک رخ می‌دهد که منجر به افزایش تعداد عملیات جمع می‌گردد.


4. جمع کردن در یک واحد زمانی (حالت پایه) حداکثر برای 1 بیت با یک

عدد جمع کننده بدون مالتی پلکسر است. پس $f(1)=1$

فرض کنید در n واحد زمانی حداکثر $f(n)$ بیت جمع زده باشیم، درین صورت در $n+1$ واحد زمانی میتوانیم $2f(n)$ بیت را جمع بزنیم. زیرا میتوان یک بلوک برای پیاده سازی $f(n)$ بیت اول و دو بلوک برای پیاده سازی $f(n)$ بیت دوم (یک بار با cin صفر و باری دیگر با 1) را در n واحد زمانی طی کرد و با $f(n)$ تا مالتی پلکسر که هر کدام یک بیت خروجی متناظر از دو بلوک $f(n)$ بیت دوم را به عنوان ورودی و $carry$ بلوک $f(n)$ بیت اول را به عنوان $select$ میگیرند. (چون گفتین به صورت مختصر توضیح بدیم، ثابت نمیکنم چرا $f(n+1)$ از $2f(n)$ بیشتر نمیتونه بشه) پس داریم $f(n)=2f(n)=2n$

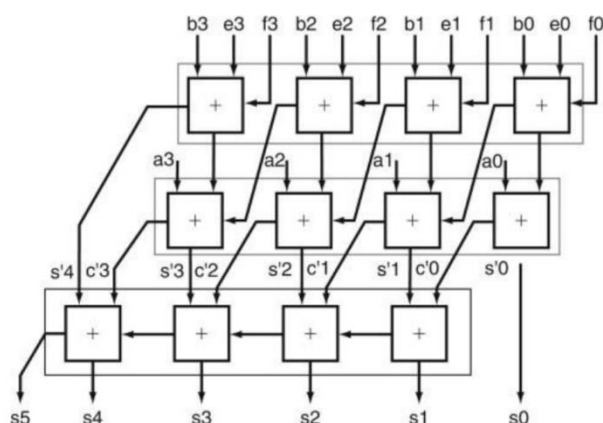5. (آ) ایده‌ی CarrySaveAdder این است که به جای اینکه بلافاصله $carry$ رو منتقل کنیم، ما $carry$ و


sum جداگانه ذخیره می‌کنیم، بدون اینکه $carry$ رو بلافاصله با بقیه‌ی بیت‌ها جمع بزنیم.



عملکرد این روش برای جمع 4 عدد همانطور که در تصویر مشخص شده است، به 3 عدد قطعه نیاز دارد که هر کدام بیت‌های متناظر 3 دسته عدد را جمع میکنند و $carry$ و sum هر جمع 3 بیت را خروجی میدهند.

در سطح اول بیت‌های متناظر 3 عدد (b_i, e_i, f_i) باهم جمع میشوند و در سطح دوم بیت‌های متناظر a با sum ‌های خروجی از بین‌های متناظرش در 3 عدد

دیگر، و با $carry$ مرحله قبلش (a_i, sum_i, c_{i-1}) جمع میشود. (توجه کنید این رفتن c_i به جمع کننده $i+1$ به دلیل این است که ارزش بیتی آن بیشتر از $a_i b_i$ است چون از جمع حداقل 2 بیت 1 از b_i به $i+1$ ایجاد شده است). به طور مشابه در سطح سوم چیزی مشابه $Ripple\ carry$ ($c''_{i-1}, c'_{i-1}, s'_i$) که c''_{i-1} در جمع کننده قبل همین سطح تولید شده، در هر جمع کننده با هم جمع میشوند و (البته چون c'_{i-1} و c''_{i-1} نداریم، s'_0 به طور مستقیم خارج میشود. در نهایت $s_0 s_1 s_2 s_3 s_4 s_5 s_6$ پاسخ ماست.

 

(ب) در هر کدام از سطح اول و دوم، تاخیر کل برابر تاخیر یک $full\ adder$ است. که مشابه شکل روبرو برابر تاخیر یک گیت XOR است که برابر همان d است. پس تا اکنون $2d$ ، حال سراغ سطح سوم می رویم که میدانیم تاخیر آن همان تاخیر یک $carry_look_ahead$ برای دو عدد 4 بیتی است. محاسبه P_i و G_i ها یک گیت or ، یک and و یک xor دارد. محاسبه هر P_i یک گیت xor و محاسبه هر G_i یک and دارد. لذا سطح سوم کل تاخیر $3d$ را دارد و روی هم رفته تاخیر برابر است با: $d + d + d = 3d = 5$